

1.3 조합논리회로

(1) 조합논리회로

- 1) 임의의 시간에서의 출력이 이전의 입력에는 관계없이 현재의 입력조합(0 또는 1)으로부터 결정되는 논리회로
- 2) 종류 **0703**
반가산기, 전가산기, 병렬가산기, 반감산기, 전감산기, 디코더, 인코더, 멀티플렉서**0203**, 연산기(ALU)**0503**, 디멀티플렉서, 다수결회로, 비교기 등

(2) 반가산기 **0705**

- 1) 반가산기(Half Adder)
 - ① 1 Bit짜리 2진수 2개를 덧셈(가산)한 합(S)과 자리올림수(C)를 구하는 조합논리회로
 - ② 입력값: 2개, 출력값: 2개


2) 진리표 **0403 0509**

A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


3) 논리회로

한 개의 AND 회로와 Exclusive-OR(=XOR) 회로를 조합한 회로 **0106 0209 0705**

0503 0405

 

0509

 

4) 논리식 **0403 0405**

- ① $S = A\bar{B} + \bar{A}B = A \oplus B$
- ② $C = AB$

(3) 전가산기


- 1) 전가산기(Full Adder)
 - ① 반가산기의 회로에 뒷자리에서 발생한 자리올림수를 처리할 수 있도록 한 회로
 - ② 입력값: 3개, 출력값: 2개

2) 진리표

A	B	C _i	S	C _{i+1}
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 3) 논리회로

한 개의 전가산기를 구성하는데 최소한 2개의 반가산기가 필요함 9910 0010 0603



4) 논리식

① $S = (A \oplus B) \oplus C$

전가산기의 합의 동작을 얻을 수 있는 것은 배타적 OR 9906

② $C_{i+1} = AB + (A \oplus B)C_i$ 0103 0503


(4) 병렬가산기

1) 병렬 가산기(Parallel Adder)

n Bit로 된 2진수 A, B에 대한 덧셈을 n개의 전가산기를 이용하여 구현한 실질적인 가산기

2) 기출문제 풀이 (기사 1회, 산업기사 1회 출제)

① 그림에서 F의 값은? 0007

 

• 2진수의 비트 열이 모두 1일 경우: -1 (2의 보수법)

• 예) A: 0 1 0 1 (+5)

B: 1 1 1 1 (-1)


C_i: 0 0 0 0 (0)

F: 1 0 1 0 0 (+4) ※ F의 최상위 bit 1은 버림

• 정답: F = A - 1

② 다음 그림에 해당하는 마이크로 오퍼레이션 동작은 어떤 기능을 수행하는가?

0409 0709

 

- 예) A: 0 1 0 1 (+5)
- B: 0 0 0 0 (0)
- C_i: 0 0 0 1 (1)
- F: 0 1 1 0 (+6)

- F = A + 1 이므로 병렬가산기가 A값에 C_i값 1을 더함
- 정답: **Increment**

(5) 디코더 0705 0709

1) 디코더(Decoder) 0409


- ① N비트 입력단자를 통하여 들어온 2진 신호를 최대 2^N개의 출력단자 중 하나를 선택하는 회로
- ② 부호화된 데이터로부터 정보를 찾아내는 조합논리회로 0709

2) 진리표

x	y	D ₀	D ₁	D ₂	D ₃
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1


※ 디코더의 출력이 4개일 때, 입력은 보통 2개임 0509

3) 논리회로 0303 0603 0709

 

※ 디코더는 주로 AND 게이트의 집합으로 구성됨 0603

4) 기출문제 풀이 0709

 

① A로 입력되는 4개의 디코더 출력선

x	y	번호	출력선	A
0	0	0	$\bar{X}\bar{Y}$	1
0	1	1	$\bar{X}Y$	0
1	0	2	$X\bar{Y}$	0
1	1	3	XY	1

② 디코더의 출력선 중 1번과 2번은 절단되었고, 0번이나 3번이 선택되었을 때 A의 출력이 1이 됨

③ 정답: $A = XY + \bar{X}\bar{Y}$

(6) 인코더 (Encoder)

- 1) 디코더의 반대 동작을 함
- 2) 2^N 개의 입력단자에 대해 N개의 출력단자로 코드화해서 출력하는 회로

(7) 멀티플렉서(MUX, Multiplexer)

- 1) N개의 입력 데이터에서 입력선을 선택하여 단일 채널로 송신하는 것 0603
- 2) 버스(bus)를 구성하는데 사용할 수 있는 논리회로 0007

(8) 디멀티플렉서(DeMUX, DeMultiplexer)

- 1) 멀티플렉서의 반대 동작을 함
- 2) 1개의 입력선으로 들어오는 정보를 2^N 개의 출력선 중 1개를 선택하여 출력하는 회로

|기출문제

0403 0705

1. Half - Adder는 2bit(x, y)를 산술적으로 가산하는 조합회로이며, 이에 해당하는 진리표는 아래와 같다. 캐리(c)와 합(s)를 논리적으로 구한 것은?

X	Y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

- 가. $S=x\oplus y, C=xy$
- 나. $S=xy+xy', C=x'y$
- 다. $S=x\oplus y, C=xy'$
- 라. $S=xy'+y, C=xy$

0503

2. 그림과 같은 회로는 무엇인가?



- 가. 반가산기
- 나. 전가산기
- 다. 반감산기
- 라. 전감산기

9910 0010

3. 1개의 Full adder를 구성하는 데는 최소 몇 개의 Half adder가 필요한가?

- 가. 1개
- 나. 2개
- 다. 3개
- 라. 4개

0103 0503

4. 전가산기(full adder)의 carry 비트를 논리식으로 나타낸 것은?

(단, x, y, z 는 입력, C(carry)는 출력)

- 가. $C=x\oplus y\oplus z$
- 나. $C=x\odot y+x\odot z+yz$
- 다. $C=xy+(x\oplus y)z$
- 라. $C=xyz$

0409

5. M비트 입력단자를 통하여 들어온 2진 신호를 최대 2^M 개의 출력단자 중 하나를 선택하는 회로는?

- 가. 인코더
- 나. 디코더
- 다. 멀티플렉서
- 라. 디멀티플렉서


0509

6. 디코더(Decoder)의 출력이 4개일 때 입력은 보통 몇 개인가?

- 가. 1
- 나. 2
- 다. 8
- 라. 16

0303 0603 0709

7. 다음 회로는 무엇인가?

 

- 가. Decoder
- 나. Multiplexer
- 다. Encoder
- 라. Shifter

1.4 순서논리회로

(1) 순서논리회로

- 1) 외부로부터의 입력과 현재 상태에 따라 출력이 결정되는 회로
- 2) 종류: 플립플롭, 카운터, 레지스터, RAM, CPU 등 0709

(2) 플립플롭(FF, Flip-Flop) 0705

- 1) 플립플롭은 전원이 공급되고 있는 한, 상태의 변화를 위한 신호가 발생 할 때까지 현재의 상태를 그대로 유지하는 논리회로
- 2) 1비트(bit)를 기억하는 메모리 소자이며, 레지스터의 구성 회로로 널리 사용 0007 0209
- 3) 종류: RS-FF, D-FF, JK-FF, T-FF, RST-FF, 마스터-슬레이브 FF
- 4) 어느 한 상태에서 다른 상태로 동작하기 위해서는 외부의 영향이 작용하여야 함

(3) RS 플립플롭(Reset-Set FF)


- 1) RS 플립플롭은 S와 R선의 입력을 조절하여 임의의 Bit값을 그대로 유지시키거나, 무조건 0 또는 1의 값을 기억시키기 위해서 사용되는 플립플롭
- 2) 특성표

S	R	$Q_{(t+1)}$	
0	0	$Q_{(t)}$	불변
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	동작 안 됨	부정

※ 조합논리회로의 기능을 나타내는 표는 진리표라 하고,
순서논리회로의 기능을 나타내는 표는 특성표라고 함

※ 특성표에서 $Q_{(t)}$ 는 플립플롭이 동작되기 전에 원래 기억되어 있는 현재 상태의 값을 의미하고, $Q_{(t+1)}$ 은 동작한 후 변화된 상태의 값을 의미함

3) 논리회로

 


4) 여기표 0505

$Q_{(t)}$	$Q_{(t+1)}$	S	R
0	0	0	X
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	X	0

※ X: 무관(Don't care) 조건임

즉, X가 표시된 자리에는 0이나 1 아무거나 입력되어도 상관없음

5) 블록 다이어그램

 

(4) D 플립플롭(Delay FF)


1) D 플립플롭

- ① RS FF의 R선에 인버터(Inverter)를 추가하여 S선과 하나로 묶어서 입력선을 하나만 구성한 플립플롭
- ② 입력하는 값을 그대로 저장하는 기능을 수행

2) 특성표

D	Q _(t+1)
0	0
1	1


3) 논리회로

 

4) 여기표

Q(t)	Q(t+1)	D
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

5) 블록 다이어그램

 

(5) JK 플립플롭


1) JK 플립플롭

- ① RS FF에서 S=R=1일 때 동작되지 않는 결점을 보완한 플립플롭
- ② RS FF의 입력선 S와 R을 JK FF의 입력선 J와 K로 사용
- ③ 모든 플립플롭의 기능을 포함

2) 특성표 0305 0209 0603 0605

J	K	$Q_{(t+1)}$	
0	0	$Q_{(t)}$	불변
0	1	0	Reset
1	0	1	Set
1	1	$\overline{Q_{(t)}}$	반전

3) 논리회로

 

4) 여기표

$Q_{(t)}$	$Q_{(t+1)}$	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	X	0

(6) T 플립플롭


1) T 플립플롭

- ① JK FF의 두 입력선을 묶어서 한 개의 입력선으로 구성한 플립플롭
- ② 플립플롭 중 입력 단자가 하나이며 “1”이 입력될 때마다 출력 단자의 상태가 바뀜 0605

2) 특성표

T	$Q_{(t+1)}$
0	$Q_{(t)}$
1	$\overline{Q_{(t)}}$


3) 논리회로

 

4) 여기표

$Q_{(t)}$	$Q_{(t+1)}$	T
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

5) 블록 다이어그램 0409 0603

 

※ JK 플립플롭을 그림과 같이 연결하면 T 플립플롭과 같은 동작을 함

(7) 마스터-슬레이브 플립플롭

출력측의 일부가 입력측에 궤환되어 유발되는 레이스 현상을 없애기 위해

고안된 플립플롭 0205 0505

기출문제

0007 0209


1. 1비트(bit)를 기억하는 소자 장치인 것은?
 가. register 나. accumulator
 다. flip-flop 라. delay

0305

2. JK 플립플롭에서 $J_n=1, K_n=0$ 일 때 Q_{n+1} 의 출력 상태는?
 가. 반전 나. 불변
 다. 세트 라. 리셋

9904

 3. 다음은 J-K Flip Flop을 사용한 Counter 회로이다. 어떤 Counter 회로인가?




- 가. MOD-4 Counter
 나. MOD-5 Counter
 다. MOD-6 Counter
 라. MOD-7 Counter

0605

4. 플립플롭 중 입력 단자가 하나이며 “1”이 입력될 때마다 출력 단자의 상태가 바뀌는 것은?
 가. SC flip-flop 나. T flip-flop
 다. SCT flip-flop 라. ST flip-flop

0409 0603

 5. JK 플립플롭을 그림과 같이 연결하면 어떤 플립플롭과 같은 동작을 하는가?



- 가. D 나. RS
 다. T 라. Master-slave

0205 0505

6. 출력 측의 일부가 입력 측에 궤환 되어 유발되는 레이스 현상을 없애기 위해 고안된 플립플롭은?
 가. J-K 플립플롭 나. M/S 플립플롭
 다. R-S 플립플롭 라. D 플립플롭